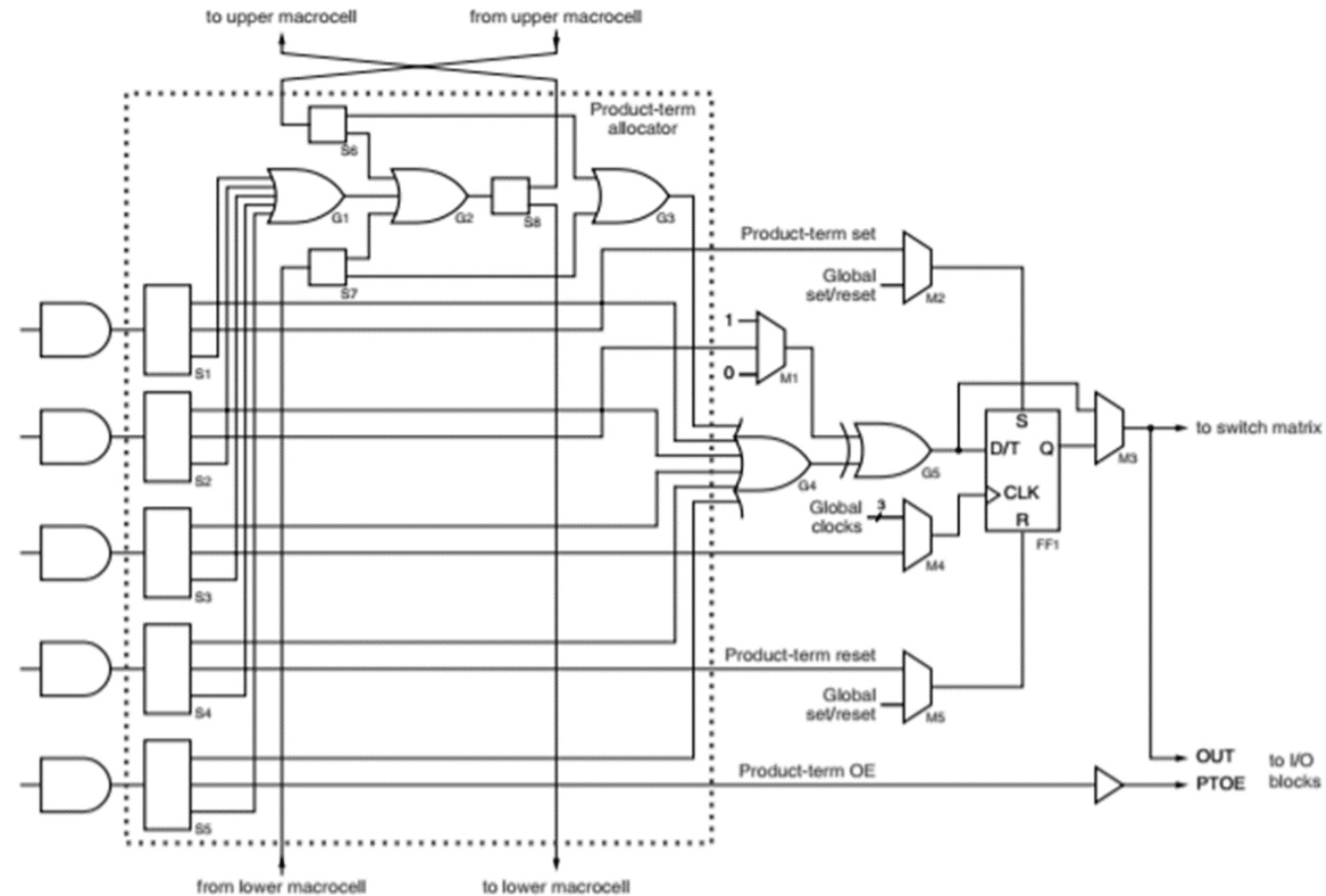


# Electrónica III

Curso 2021


# Preguntas sobre CPLD y FPGA

Explique de manera clara, completa y concisa como opera un funcional block de una CPLD



Explique de manera clara, completa y concisa como opera un I/O de una CPLD

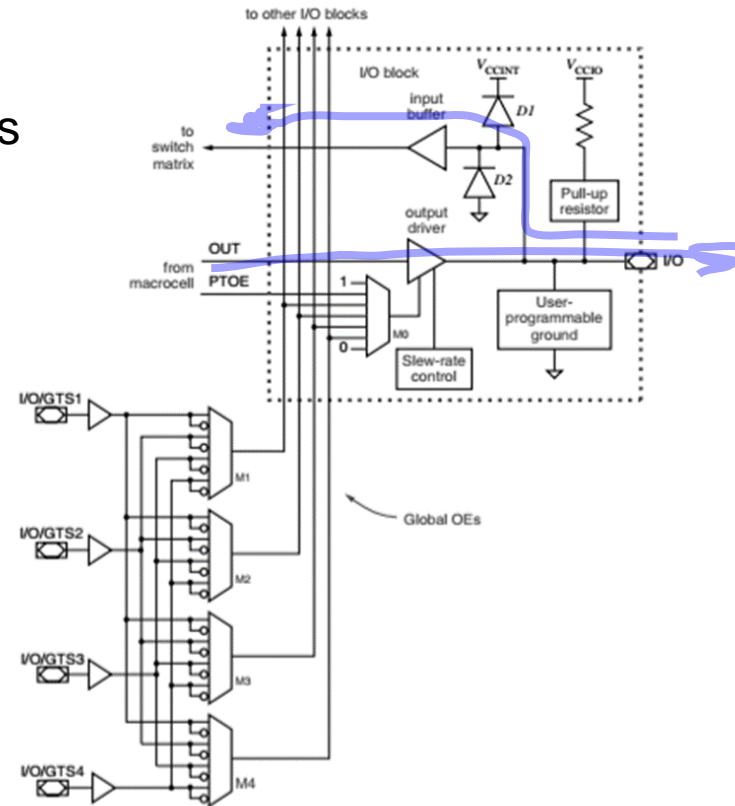
- \* Entrada y salida three state
- \* Diodos de protección
- \* Pull-up o pull-down para salidas y entradas
- \* SlewRate control




Explique de manera clara, completa y concisa como opera un programmable logic block de una FPGA

- \* Alta customizacion
- \* Se puede interconectar a mi gusto (como las empanadas)

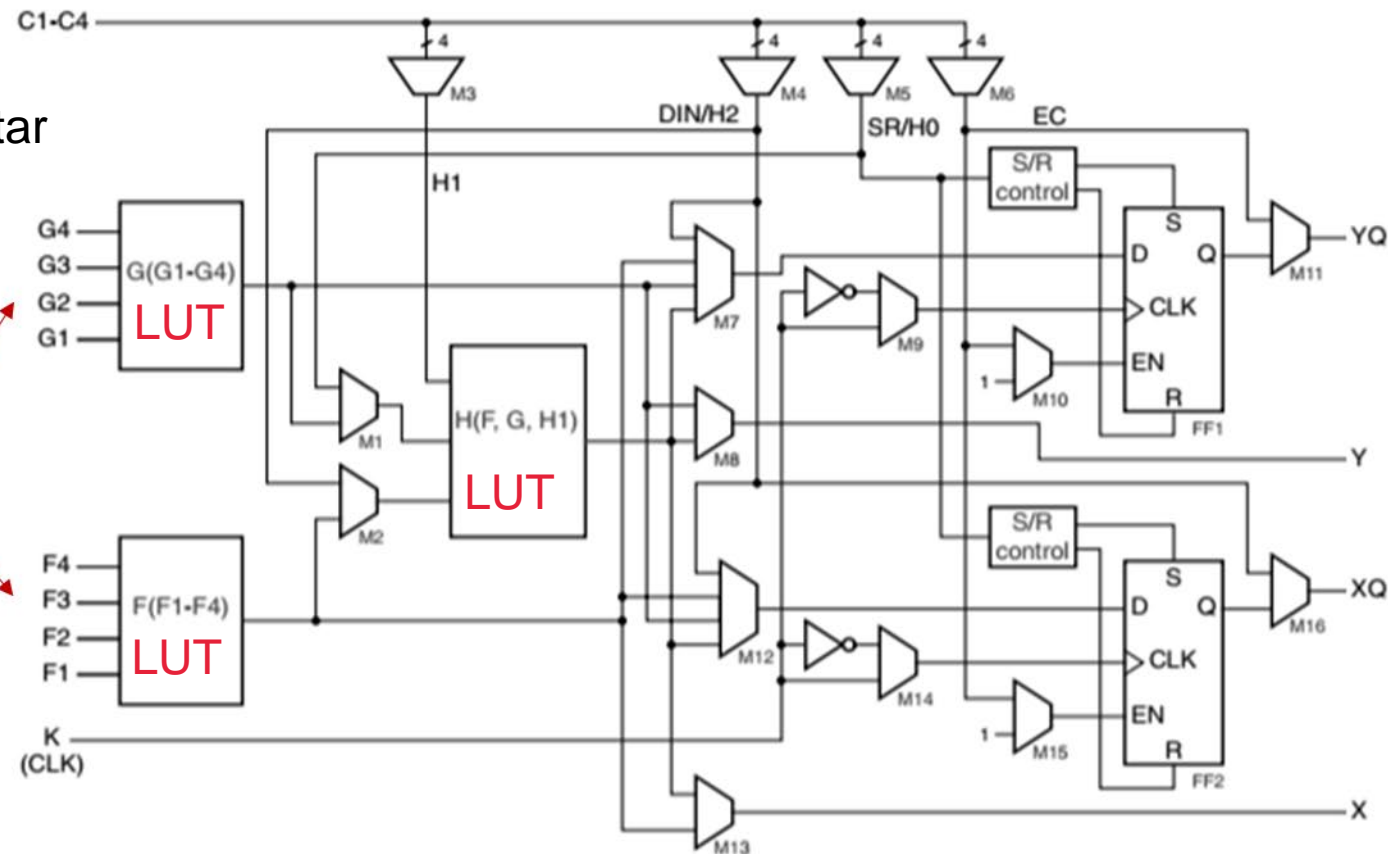Pueden generar cualquier función Lógica de sus 4 Entradas





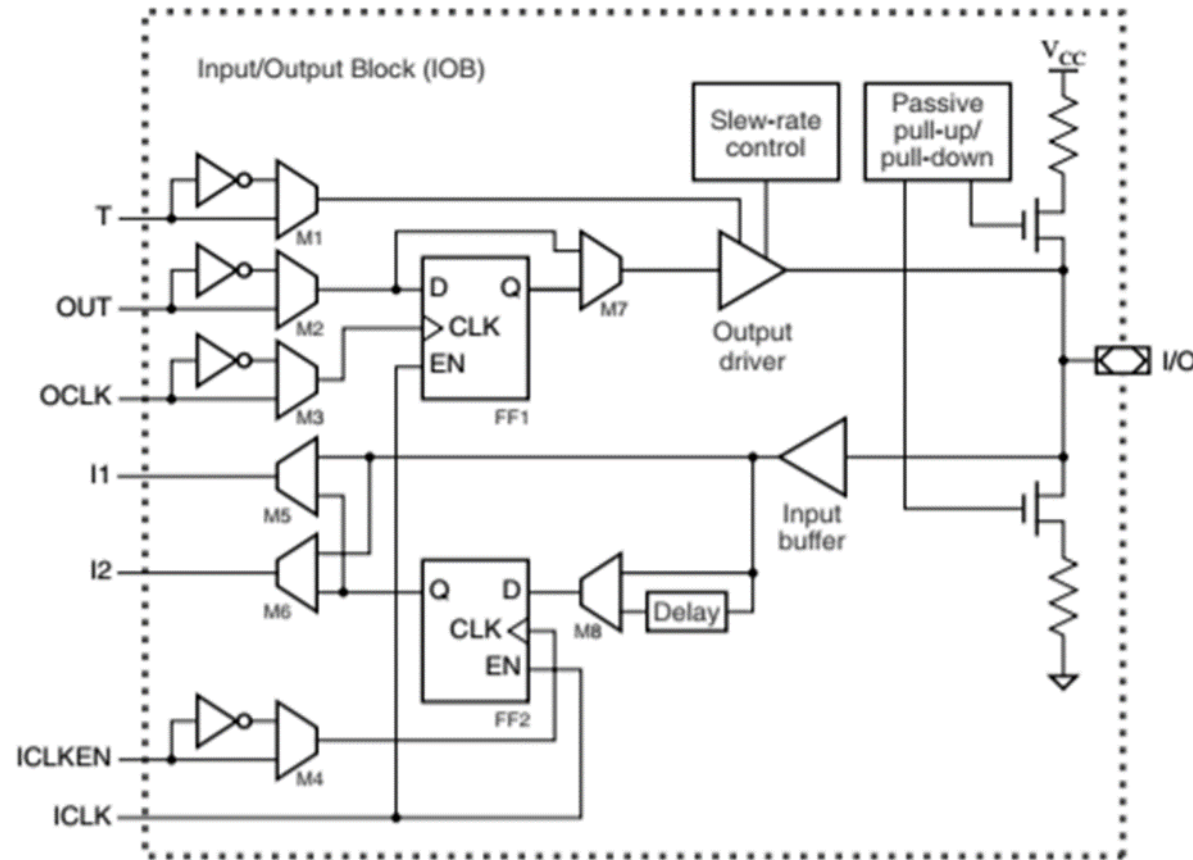Explique de manera clara, completa y concisa como opera un I/O block de una FPGA



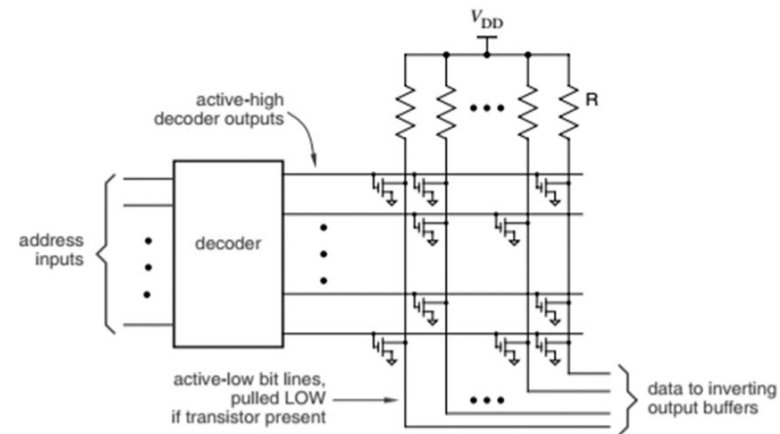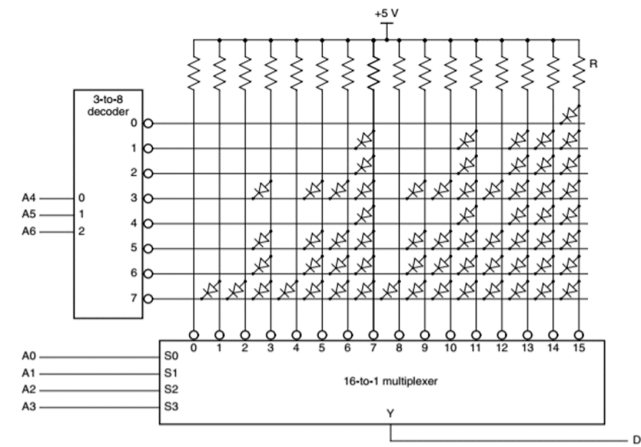
# Preguntas sobre Memorias

Explique de manera clara, completa y concisa qué es y como funciona una PROM. Amplíe y agregue todos los diagramas que considere necesarios.







 
Explique de manera clara, completa y concisa qué es y como funciona una EPROM. Amplíe y agregue todos los diagramas que considere necesarios.



 
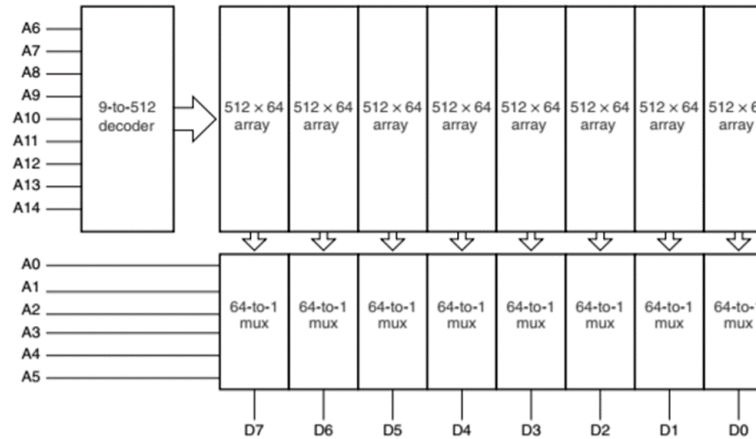
Explique de manera clara, completa y concisa qué es y como esta organizada una memoria de solo lectura. Amplíe y agregue todos los diagramas que considere necesarios.




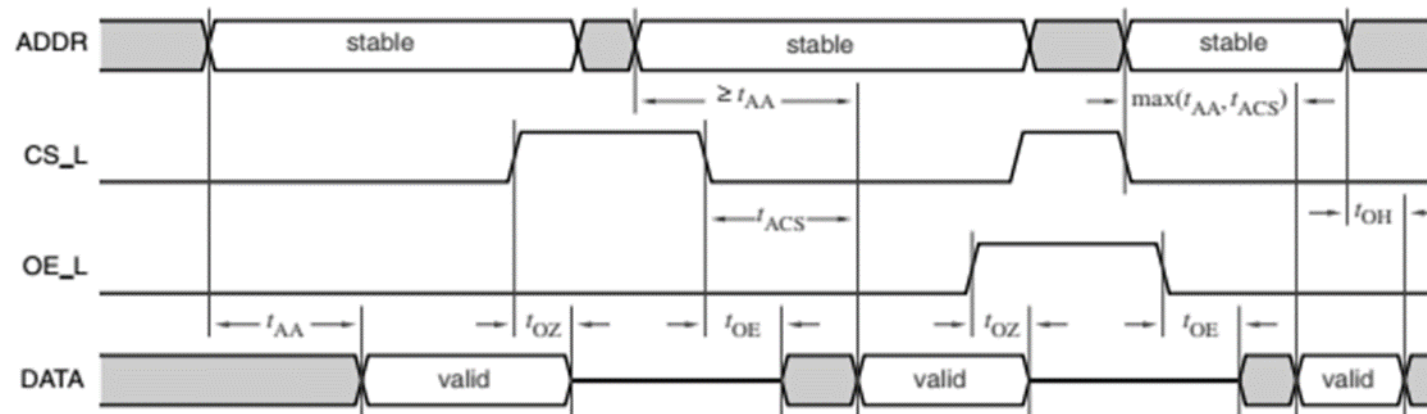
Explique de manera clara, completa y concisa qué es y como funciona el siguiente diagrama de tiempos en una memoria de solo lectura. Detalle los timing parameters. Amplíe y agregue todos los diagramas que considere necesarios.



 
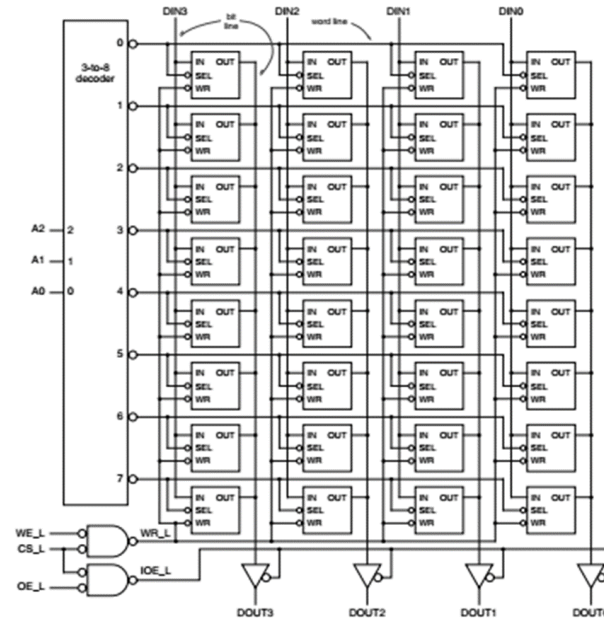
Explique de manera clara, completa y concisa qué es y como funciona una RAM Estática y como operan los siguientes diagramas en bloques. Amplíe y agregue todos los diagramas que considere necesarios.



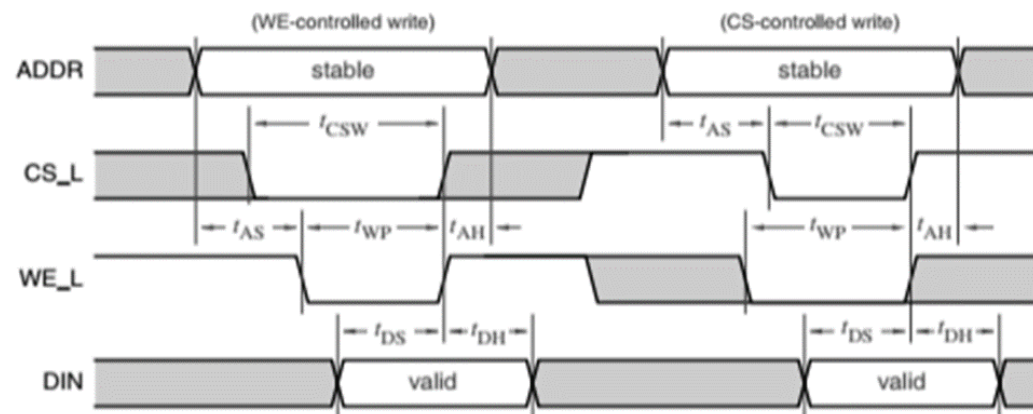 Explique de manera clara, completa y concisa qué es y como funciona el siguiente diagrama de tiempos en una memoria de solo lectura. Detalle los timing parameters. Amplíe y agregue todos los diagramas que considere necesarios.



 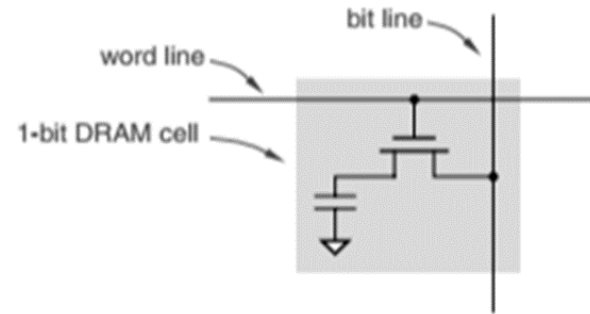Explique de manera clara, completa y concisa qué es y como funciona una RAM Dinámica. Amplíe y agregue todos los diagramas que considere necesarios.




Un coleccionista tiene un vehículo Ford Thunderbird modelo 1965, como el que se indica en las figuras.


 
## Ejercicio

Diseñe una máquina de estados en Verilog para controlar las luces de giro traseras del Thunderbird. Las mismas operan de la siguiente forma



El tablero del Ford tiene tres señales de control:

- Giro a la Izquierda
- Giro a la Derecha
- Balizas de Emergencia



Edit Search View Workspace Design Simulation Tools Window Help

Libraries T Bird Verilo... HAZ

```
module FordTbird ( CLOCK, RESET, IZQ, DER, EMER, LA, LB, LC, RA, RB, RC );
input CLOCK, RESET, IZQ, DER, EMER;
output reg LA, LB, LC, RA, RB, RC;
reg [2:0] Sreg, Snext;
parameter [2:0] IDLE = 3'b000, // Registro de estado y de próximo estado
                L1 = 3'b001, // Estado y Código de Estado
                L2 = 3'b011, // Giro a la izquierda, una lámpara encendida
                L3 = 3'b010, // Giro a la izquierda, dos lámparas encendidas
                R1 = 3'b101, // Giro a la izquierda, tres lámparas encendidas
                R2 = 3'b111, // Giro a la derecha, una lámpara encendida
                R3 = 3'b110, // Giro a la derecha, dos lámparas encendidas
                LR3 = 3'b100; // Giro a la derecha, tres lámparas encendidas
                               // Emergencia, todas las lámparas encendidas

always @ (posedge CLOCK or posedge RESET) // Carga de la memoria de estado
    if (RESET==1) Sreg <= IDLE; else Sreg <= Snext; // Reset Asincrónico

always @ (IZQ, DER, EMER, Sreg) begin // Lógica del próximo estado
    case (Sreg)
        IDLE: if (EMER | (IZQ & DER) ) Snext = LR3;
               else if (DER) Snext = R1;
               else if (IZQ) Snext = L1;
               else Snext = IDLE;
        R1: if (EMER) Snext = LR3; else Snext = R2;
        R2: if (EMER) Snext = LR3; else Snext = R3;
        R3: if (EMER) Snext = LR3; else Snext = IDLE;
        L1: if (EMER) Snext = LR3; else Snext = L2;
        L2: if (EMER) Snext = LR3; else Snext = L3;
        L3: if (EMER) Snext = LR3; else Snext = IDLE;
        LR3: Snext = IDLE;
        default Snext = IDLE;
    endcase
end
```

```

always @ (Sreg) begin
    case (Sreg)
        IDLE: {LC, LB, LA, RA, RB, RC} = 6'b0000000;
        R1:   {LC, LB, LA, RA, RB, RC} = 6'b000100;
        R2:   {LC, LB, LA, RA, RB, RC} = 6'b000110;
        R3:   {LC, LB, LA, RA, RB, RC} = 6'b000111;
        L1:   {LC, LB, LA, RA, RB, RC} = 6'b001000;
        L2:   {LC, LB, LA, RA, RB, RC} = 6'b011000;
        L3:   {LC, LB, LA, RA, RB, RC} = 6'b111000;
        LR3:  {LC, LB, LA, RA, RB, RC} = 6'b111111;
        default {LC, LB, LA, RA, RB, RC} = 6'b0000000;
    endcase
end
endmodule

```

```

// Lógica del próximo estado
// Todas las lámparas apagadas
// Giro
// a la
// izquierda
// Giro
// a la
// derecha
// emergencia
//

```